

CIRCUITOS LOGICOS DIGITALES



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS


Laureate International Universities®

CIRCUITOS SECUENCIALES

CICLO ACADÉMICO: 2024-I

INTRODUCCIÓN

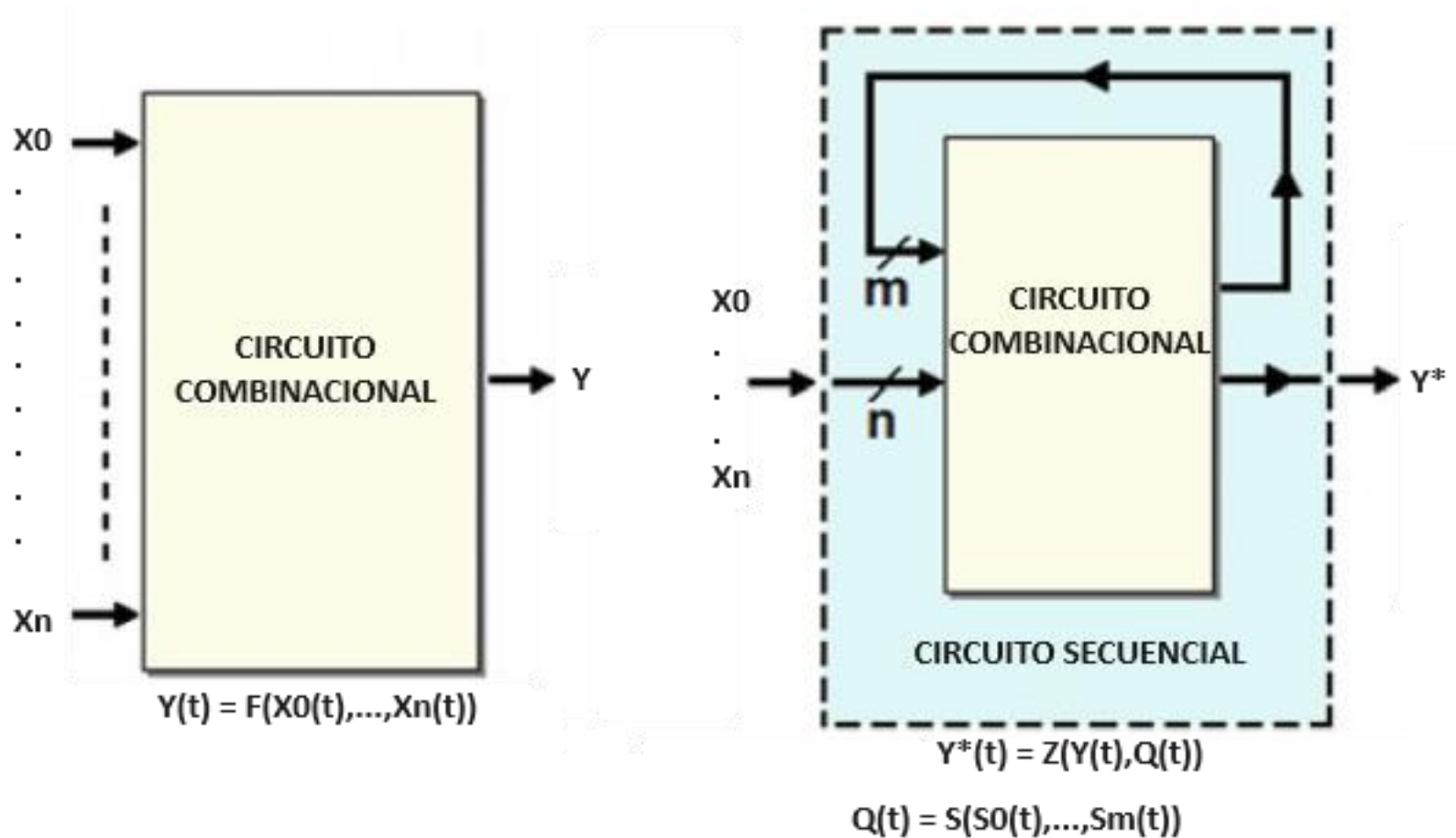CIRCUITO COMBINACIONAL VS CIRCUITO SECUENCIAL



INTRODUCCIÓN

TIPOS DE CIRCUITOS DIGITALES

```
graph TD; A[TIPOS DE CIRCUITOS DIGITALES] --> B[CIRCUITOS COMBINACIONALES]; A --> C[CIRCUITOS SECUENCIALES];
```

CIRCUITOS COMBINACIONALES

Circuitos donde la salida depende únicamente de sus entradas actuales o las que se reciben en un determinado momento. Es decir, es un circuito donde la salida es una función sólo de sus entradas actuales sin tener en cuenta ningún estado anterior de este.


CIRCUITOS SECUENCIALES

Circuitos donde la salida depende de las entradas actuales y también de los estados previos (que pueden cambiar con el tiempo) ya que incluyen elementos de memoria los cuales permiten que estos circuitos recuerden los estados anteriores y así empleen también esa información para generar la salida actual.

CIRCUITOS SECUENCIALES – DEFINICIÓN

Los circuitos digitales secuenciales son un tipo de circuito electrónico que se caracteriza por tener elementos de memoria (denominados como elementos Biestables(bi: dos, estables: estados estables) con el propósito de almacenar y manipular la información en secuencia. Están diseñados para realizar operaciones y tareas que requieren un control temporal y secuencial. Por ese motivo; sus salidas dependen de las entradas actuales y también de los estados almacenados en los elementos de memoria (estados anteriores). Así que un sistema secuencial debe tener la capacidad de recordar o memorizar.

ESTRUCTURA DE UN CIRCUITO SECUENCIAL

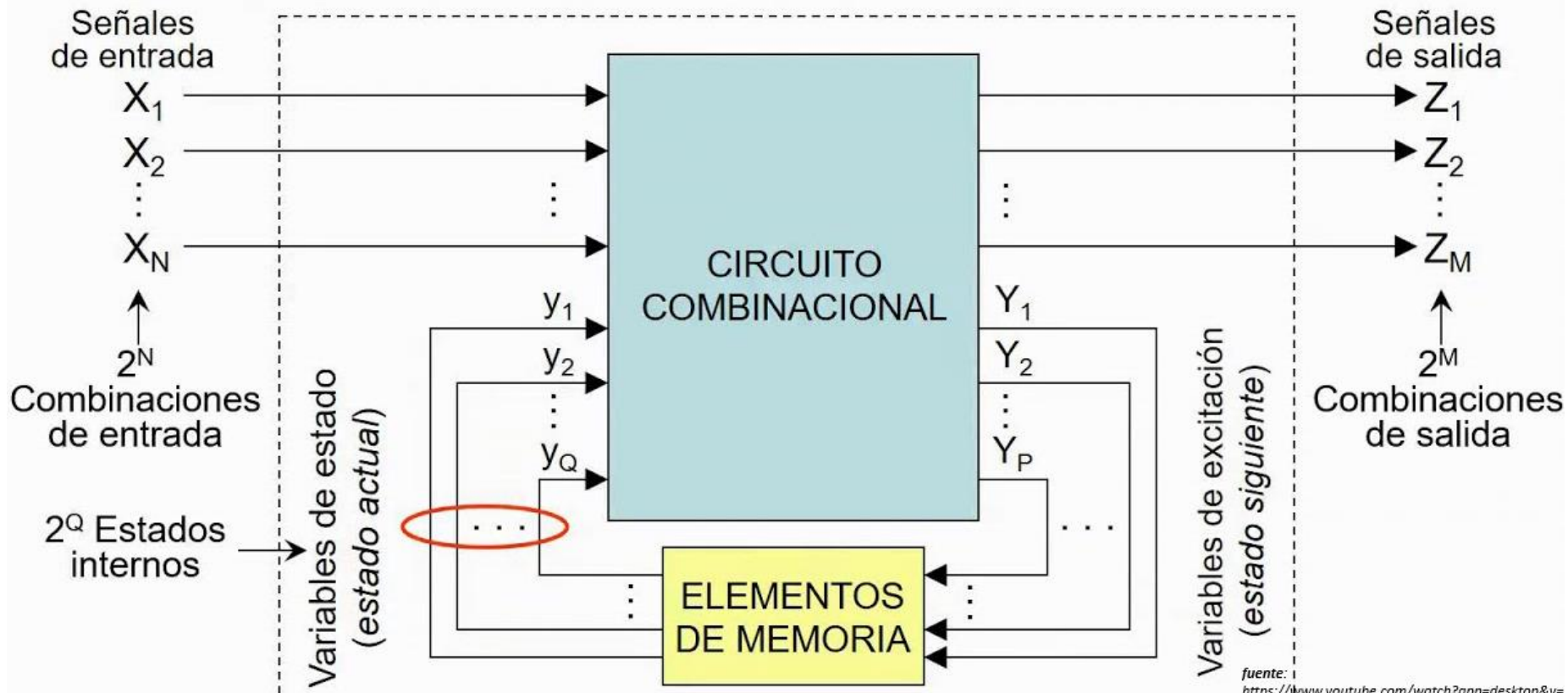

fuelle:
<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8zTm5qur2v4>

BIESTABLES – DEFINICIÓN

Un circuito digital **biestable**, es un tipo de multivibrador que tiene la capacidad de almacenar y retener 1 de 2 estados posibles (0 o 1 lógico) hasta el momento que se aplique una señal de control adecuado para cambiar su estado.

Se puede construir mediante puertas lógicas (NAND, NOR, etc.) interconectadas de manera específica.

Los diferentes tipos de biestables que existen ofrecen características y capacidades muy particulares que les permite adaptarse a diferentes aplicaciones de circuitos secuenciales.

BIESTABLES – CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para almacenar un bit de información: células elementales de memoria de un circuito secuencial.
- Pueden adoptar 2 estados estables: '0' y '1'.
- En el caso de los biestables, su salida y estado coinciden.
- Clasificación:
 - De acuerdo con la **existencia** o **inexistencia** de la señal de control o disparo adecuados para cambiar su estado:
 - Asíncronos, sin señal de control: Latches o Cerrojos.
 - Síncronos, con señal de control (p.e., un pulso de reloj): Flip-Flops o básculas.
 - De acuerdo con el **tipo de señal de control o disparo** para cambiar su estado****

****Aplicable sólo para el Flip-Flop.


- Disparados por nivel-activo (mediante un nivel alto o bajo)
- Disparados por flancos o transiciones (ascendente o descendente).

BIESTABLES – CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA SEÑAL DE CONTROL O DISPARO


- Biestables asíncronos (sin señal de control) – Latches o cerrojos:
 - Sus salidas responden ante todas las variaciones de sus entradas.
- Biestables síncronos (con señal de control) - Flip Flops o básculas:
 - Sus salidas responden sólo cuando se recibe la señal de control.
 - Disparados por nivel-activo: Sus salidas responden a **todas** las variaciones de sus entradas sólo cuando las señales de disparo se encuentra en el nivel activo.
 - Disparados por flancos o transiciones: Las salidas responden a **todas** las variaciones de las entradas en el instante que se producen los disparos en los flancos o transiciones. Aunque varíe el valor de las entradas, el valor de su salida se mantendrá hasta el siguiente flanco.
 - Flancos de subida o ascendente.
 - Flancos de bajada o descendente.

BIESTABLES ASINCRONOS – LATCH (CERROJO) TIPO S-R (SET-RESET) – DEFINICIÓN.


- Un Latch o cerrojo S-R con entradas bajo lógica positiva (entradas activas a nivel alto) puede construirse utilizando 2 puertas NOR interconectadas como se muestra en el circuito lógico.
- Un Latch S–R con entradas bajo lógica negativa (entradas activas a nivel BAJO) puede construirse utilizando 2 puertas NAND interconectadas como se muestra en el circuito lógico.
- Observe que la salida de cada puerta lógica se conecta a la entrada de la otra puerta lógica. Esto origina un **realimentación** (*feedback*) regenerativa o positiva que caracteriza a los Latches y Flip-Flops.

 

 CIRCUITO LÓGICO
LATCH NOR
LÓGICA POSITIVA



 CIRCUITO LÓGICO
LATCH NAND
LÓGICA NEGATIVA




SÍMBOLO LÓGICO
LATCH S-R
ACTIVADA CON ENTRADAS A
NIVEL ALTO (IZQUIERDA)
NIVEL BAJO (DERECHA)

BIESTABLES ASINCRONOS – LATCH (CERROJO) TIPO S-R (SET-RESET) – FUNCIONAMIENTO.

- ❑ Las 2 entradas de un biestable SR ó RS van a realizar las siguientes acciones (opuestas) cuando son activadas:
- ❑ R (reset, **restablecer**): poner la salida a cero ($Q = 0, \bar{Q} = 1$)
- ❑ S (set, **establecer**): poner la salida a uno ($Q = 1, \bar{Q} = 0$)
- ❑ Si ninguna de las entradas está activa, el biestable mantendrá el mismo valor de salida de la salida previa (esto es para el caso de un Latch NOR)
- ❑ En el caso en que ambas entradas se activen de forma simultánea ($R=S=0$ o $R=S=1$), las salidas complementarias Q y \bar{Q} tomarán el mismo valor (continuará ...)

BIESTABLES ASINCRONOS – LATCH (CERROJO) TIPO S-R (SET-RESET) CONSTRUIDO CON NOR - CARACTERÍSTICAS

 - (continúa...) para que se de este caso, las 2 entradas R y S deberán estar activas a nivel alto (1), ya que, como se puede deducir rápidamente de la tabla de verdad de la puerta NOR, siempre que una de las entradas sea 1, la salida será siempre 0 (independientemente del valor de la segunda entrada).





**CIRCUITO LÓGICO
LATCH NOR
LOGICA POSITIVA**

	A	B	NOR
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	0

**TABLA DE VERDAD
PUERTA NOR**

BIESTABLES ASINCRONOS – LATCH (CERROJO) TIPO S-R (SET-RESET) CONSTRUIDO CON NOR – FUNCIONAMIENTO

 
 
- CASO 1: Si se activa RESET ($R = 1$, $S = 0$) la salida será siempre cero ($Q = 0$). La puerta NOR que tiene a \bar{Q} como salida tendrá 2 ceros en sus entradas por lo que \bar{Q} será 1.



CIRCUITO LÓGICO
LATCH NOR
CUANDO $R=1$, $S=0$
 $Q=0$, $Q'=1$

BIESTABLES ASINCRONOS – LATCH (CERROJO) TIPO S-R (SET-RESET) CONSTRUIDO CON NOR – FUNCIONAMIENTO

  
- CASO 2: Si se activa SET mientras RESET está desactivada ($S = 1, R = 0$) entonces \bar{Q} siempre será cero (0). La puerta NOR que tiene a Q como salida tendrá 2 ceros como entradas con lo que su salida (Q) será 1.



CIRCUITO LÓGICO
LATCH NOR
CUANDO $R=0, S=1$
 $Q=1, \bar{Q}=0$

BIESTABLES ASINCRONOS – LATCH (CERROJO) TIPO S-R (SET-RESET) CONSTRUIDO CON NOR – FUNCIONAMIENTO

 - CASO 3: Si RESET y SET se activan ($R = 1$, $S = 1$) generará que ($Q = 0$, $\bar{Q} = 0$). Esta configuración normalmente no se usa porque generalmente nos interesará que Q y \bar{Q} tengan valores complementarios sin embargo, el hecho de que las salidas se llamen Q y \bar{Q} no significa que una es la negada de la otra, depende de cada caso.



CIRCUITO LÓGICO
LATCH NOR
CUANDO $R=1$, $S=1$
 $Q=0$, $Q'=0$


BIESTABLES ASINCRONOS – LATCH (CERROJO) TIPO S-R (SET-RESET) CONSTRUIDO CON NOR – FUNCIONAMIENTO

- CASO 4: Si $R = 0$, $S = 0$. En esta situación el valor de las salidas de las 2 puertas NOR no está determinada por estas entradas, sino por el valor de los lazos de realimentación que provienen de las salidas Q y \bar{Q} . En este caso, será posible que el Latch mantenga la configuración de uno de los 2 posibles resultados. Esto dependerá del valor previo de los lazos de realimentación y, por tanto, de todas las entradas anteriores.


BIESTABLES ASINCRONOS – LATCH (CERROJO) TIPO S-R (SET-RESET) CONSTRUIDO CON NOR – RESUMEN FUNCIONAMIENTO

CASO 4:

 
CIRCUITO LÓGICO
LATCH NOR
CUANDO $R=1$, $S=0$
 $Q=0$, $Q'=1$



 
CIRCUITO LÓGICO
LATCH NOR
CUANDO $R=0$, $S=1$
 $Q=0$, $Q'=1$



 CIRCUITO LÓGICO
LATCH NOR
CUANDO $R=0$, $S=1$
 $Q=1$, $Q'=0$



 CIRCUITO LÓGICO
LATCH NOR
CUANDO $R=0$, $S=0$
 $Q=1$, $Q'=0$



BIESTABLES ASINCRONOS – LATCH (CERROJO)

TIPO S-R (SET-RESET) CONSTRUIDO CON NOR –

RESUMEN DE FUNCIONAMIENTO

CRONOGRAMA DE TIEMPO
LATCH R-S
CONSTRUIDO CON NOR

 


TABLA DE TRANSICIÓN DE
ESTADO
LATCH R-S
CONSTRUIDO CON NOR

	R	S	Q^n	Q^{n+1}
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	No usado
7	1	1	1	No usado

→


	R	S	Q^{n+1}
0	0	0	Q^n
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	No usado

Q^n : estado actual
 Q^{n+1} : estado siguiente

- ❑ Cuando R y S están inactivas el LATCH R-S mantiene la configuración que se obtuvo en la operación previa. Así que, en general, podemos indicar que el estado siguiente (Q^{n+1}) será igual al estado actual (Q^n).
- ❑ De esta manera se almacena un bit de información (1 si previamente se activo SET ó 0 si previamente se activo RESET).

BIESTABLES ASINCRONOS – LATCH (CERROJO) TIPO J-K – CARACTERÍSTICAS

 El LATCH J-K se diferencia del LATCH R-S en que el LATCH J-K elimina de su tabla de transición el caso no usado y lo reemplaza por el caso *Toggle* en donde se da la conmutación del estado anterior ($\overline{Q_t}$)



SIMBOLO LÓGICO
LATCH J-K

TABLA DE TRANSICIÓN DE
ESTADO
LATCH J-K

	J	K	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

J	K	Q_{t+1}
0	0	Q_t
1	0	0
2	1	1
3	1	Q_t'

Q_t : estado actual
 Q_{t+1} : estado siguiente

$$Q_{t+1} = \overline{K}Q_t + J\overline{Q_t}$$

BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOPS – DEFINICIÓN.

Los biestables sincrónicos o FLIP-FLOPS, son elementos de memoria que operan de manera sincronizada a causa de una señal de reloj. A diferencia de los biestables asincrónicos o LATCHES, que cambian su salida ante una variación de sus entradas; los biestables sincrónicos solo cambian su salida o estado sólo cuando detectan una señal de control o de disparo el cual puede ser por nivel activo o flanco/transición.


BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP TIPO R-S CONSTRUIDO CON PUERTAS NOR Y DISPARADO POR NIVEL ACTIVO - ALCANCES

- Hasta el momento hemos descrito el funcionamiento de los biestables asíncronos (LATCH R-S & J-K).
- Sin embargo, en cualquier sistema digital secuencial que incluya cierta lógica combinacional junto con elementos biestables asíncronos; va a ser prácticamente imposible garantizar que las señales se presenten, exactamente, en los instantes de tiempo requeridos para realizar las operaciones lógicas de diseño; con lo cual hay alta probabilidad de perder fácilmente el control sobre el sistema. Hace falta un sincronismo.

BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP TIPO R- S CONSTRUIDO CON PUERTAS NOR Y DISPARADO POR NIVEL ACTIVO - ALCANCES

- Esta dificultad se supera integrando un elemento de sincronismo el cual supeditará los cambios de estado de los biestables asíncronos a la existencia de una señal externa de disparo que, usualmente, será común para todo el sistema.
- De esta forma, las señales de salida se sincronizarán con la señal de disparo externa y no dependerán de las transiciones de las señales de entrada de los biestables, generando, por lo tanto, un funcionamiento sincronizado.

 BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP TIPO R-S CONSTRUIDO CON PUERTAS NOR Y DISPARADO POR NIVEL ACTIVO - FUNCIONAMIENTO




CIRCUITO LÓGICO
FLIP-FLOP R-S NOR
DISPARADO POR NIVEL-ACTIVO

- El FLIP-FLOP R-S sincronizado por **nivel activo** se compone de un LATCH R-S construido con puertas NOR, pero también integra 2 puertas AND en la entrada.
- La señal de control o disparo (EN o CLK) que realizará la sincronización ingresará sólo una de las 2 entradas de ambas puertas AND y las señales R y S ingresarán a las otras 2 entradas restantes.


BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP TIPO R-S CONSTRUIDO CON PUERTAS NOR Y DISPARADO POR NIVEL ACTIVO - FUNCIONAMIENTO

- De esta manera, las entradas de las puertas NOR (\bar{R} y \bar{S}) sólo estarán activas cuando la señal de control o de disparo este en alta (en este caso, señal de disparo de tipo nivel activo en alta); con lo el estado del FLIP-FLOP (FF) quedará definido por las señales de las entradas R y S , pero en transiciones que únicamente podrán ocurrir cuando la señal externa de activación lo permita. Este dispositivo es también conocido como FF-RS.

SÍMBOLO LÓGICO

 

 
BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP TIPO R-S CONSTRUIDO CON PUERTAS NOR Y DISPARADO POR NIVEL ACTIVO - FUNCIONAMIENTO



- En este cronograma, la señal de control (CLK) que hemos introducido genera los siguientes comportamientos en el biestable:

CASO 1: Cuando el reloj está inactivo ($CLK = 0$), el FLIP-FLOP mantiene su estado, independientemente de los valores de las señales R y S .

 BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP TIPO R-S CONSTRUIDO CON PUERTAS NOR Y DISPARADO POR NIVEL ACTIVO - FUNCIONAMIENTO



- **CASO 2:** Cuando el reloj está activo ($CLK = 1$) entonces $R = \bar{R}$ y $S = \bar{S}$, con lo cual el FLIP-FLOP funcionará como el LATCH R-S asíncrono.

BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP TIPO R-S CONSTRUIDO CON PUERTAS NOR Y DISPARADO POR NIVEL ACTIVO – RESUMEN DE FUNCIONAMIENTO


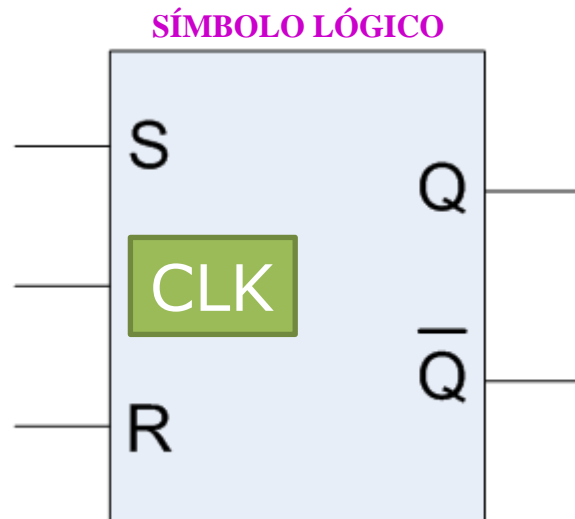


TABLA DE TRANSICIÓN DE
ESTADO
FLIP FLOP R-S

	CLK	R	S	Q^{n+1}
	0	x	x	Q^n
0	1	0	0	Q^n
1	1	0	1	1
2	1	1	0	0
3	1	1	1	No usado

 
BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP TIPO J-K CONSTRUIDO CON PUERTAS NOR Y DISPARADO POR NIVEL ACTIVO - FUNCIONAMIENTO



**CIRCUITO LÓGICO
FLIP-FLOP J-K NOR
DISPARADO POR NIVEL-ACTIVO**

- El FLIP-FLOP JK puede ser considerado como un FLIP-FLOP RS modificado donde el estado no usado especificado en la tabla de transición de estados del FF-RS queda perfectamente definido. Las entradas J y K se comportan como las entradas S y R del FF-RS; sin embargo, cuando estas se activan simultáneamente, el FLIP-FLOP JK conmuta al estado complementario del estado en que se encuentra.

 
BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP TIPO J-K CONSTRUIDO CON PUERTAS NOR Y DISPARADO POR NIVEL ACTIVO - FUNCIONAMIENTO



CIRCUITO LÓGICO
FLIP-FLOP J-K NOR
DISPARADO POR NIVEL-ACTIVO

- Cuando las entradas J y K están activas de forma simultánea, la salida que en ese momento se encuentre a 1 hace que la salida de la puerta AND asociada con esa salida se ponga a 1 (la salida de la otra puerta AND permanecerá en 0); esto hace bascular el FLIP-FLOP.

 BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP TIPO J-K CONSTRUIDO CON PUERTAS NOR Y DISPARADO POR NIVEL ACTIVO – RESUMEN FUNCIONAMIENTO



**CIRCUITO LÓGICO
FLIP-FLOP J-K NOR
DISPARADO POR NIVEL-ACTIVO**


**TABLA DE TRANSICIÓN DE
ESTADO
FLIP-FLOP J-K NOR
DISPARADO POR NIVEL-ACTIVO**

Inputs				Outputs	
	<i>J</i>	<i>K</i>	CLK	<i>Q</i>	\bar{Q}
0	0	0	1	Q_0	\bar{Q}_0
1	0	1	1	0	1
2	1	0	1	1	0
3	1	1	1	\bar{Q}_0	Q_0

- Nótese que esta conexión de realimentación del FLIP-FLOP JK ocasiona que, si la señal CLK permanece a 1 (cuando $J = K = 1$), se producirán transiciones de forma continua produciendo un estado final que no podremos predecir al momento de deshabilitar el CLK del FLIP-FLOP JK.
- Para evitar esto se deben diseñar FLIP-FLOPS más complejos que, en vez de dispararse con un nivel-activo alto, se disparen en las transiciones o flancos (ascendentes/descendentes) del CLK.

BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP TIPO D CONSTRUIDO CON PUERTAS NOR Y DISPARADO POR NIVEL ACTIVO –FUNCIONAMIENTO

 
- El FLIP-FLOP tipo D disparado por nivel-activo alto es también considerado como un FF-RS modificado.
- La entrada D se conecta con la entrada S del FF-RS, y el complemento de D se conecta con la entrada R .



CIRCUITO LÓGICO
FLIP-FLOP D NOR
DISPARADO POR NIVEL-ACTIVO

BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP TIPO D CONSTRUIDO CON PUERTAS NOR Y DISPARADO POR NIVEL ACTIVO –RESUMEN FUNCIONAMIENTO

 - El nombre de FLIP-FLOP tipo D (FF-D) se debe a su capacidad para transferir datos desde su línea de entrada (D) a su salida, siempre que exista una señal de disparo. Cuando D es 0, se activa $\bar{R} = 1$ y $Q = 0$; mientras que, cuando D es 1, se activa $\bar{S} = 1$ y $Q = 1$. En ambos casos, el valor de la entrada se transmite a la salida.




CIRCUITO LÓGICO
FLIP-FLOP D NOR
DISPARADO POR NIVEL-ACTIVO

TABLA DE TRANSICIÓN DE
ESTADO
FLIP-FLOP D NOR
DISPARADO POR NIVEL-ACTIVO

CLK	D	Q^{n+1}
0	x	Q^n
0 1	0	0
1 1	1	1

BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP TIPO T CONSTRUIDO CON PUERTAS NOR Y DISPARADO POR NIVEL ACTIVO –FUNCIONAMIENTO

 
- El FLIP-FLOP tipo T es una versión simplificada del FLIP-FLOP JK.
- Se obtiene directamente del JK conectando la entrada T con las entradas J y K .



CIRCUITO LÓGICO
FLIP-FLOP T NOR
DISPARADO POR NIVEL-ACTIVO

BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP TIPO T CONSTRUIDO CON PUERTAS NOR Y DISPARADO POR NIVEL ACTIVO –RESUMEN DE FUNCIONAMIENTO

 - La designación T para este FLIP-FLOP es a consecuencia del cambio de estado que se da en este flip-flop (*Toggle o basculación*). Cuando $T = 1$, entonces $J = K = 1$ y el flip-flop cambiará de estado (cambiará de estado indefinidamente mientras el CLK sea 1).
- Cuando $T = 0$, entonces $J = K = 0$ y el FLIP-FLOP permanece en el estado en el que se encontraba.




CIRCUITO LÓGICO
FLIP-FLOP T NOR
DISPARADO POR NIVEL-ACTIVO

TABLA DE TRANSICIÓN DE
ESTADO
FLIP-FLOP T NOR
DISPARADO POR NIVEL-ACTIVO


CLK	T	Q^{n+1}
0	x	Q^n
0 1	0	Q^n
1 1	1	$\overline{Q^n}$

T	Q^n	Q^{n+1}
0 0	0	0
1 0	1	1
2 1	0	1
3 1	1	0

 
BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP DISPARADOS POR FLANCO – CARACTERÍSTICAS




FLANCO POSITIVO

 

 CIRCUITO LÓGICO
FLIP-FLOP R-S NOR
DISPARADO POR FLANCO



FLANCO NEGATIVO

 

BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP JK

DISPARADOS POR FLANCO –

FUNCIONAMIENTO

SÍMBOLO LÓGICO

FLIP-FLOP JK
DISPARADO POR FLANCO
ASCENDENTE

 



TABLA TRANSICIÓN ESTADOS
FLIP-FLOP JK
DISPARADO POR FLANCO
ASCENDENTE

	J	K	CLK	Q_{t+1}
0	0	0	↑	Q
1	0	1	↑	0
2	1	0	↑	1
3	1	1	↑	Q'


$$Q_{t+1} = J_t \bar{Q}_t + \bar{K}_t Q_t$$

ECUACIÓN CARACTERÍSTICA

 SÍMBOLO LÓGICO
FLIP-FLOP JK
DISPARADO POR FLANCO
DESCENDENTE



CRONOGRAMA DE TIEMPO

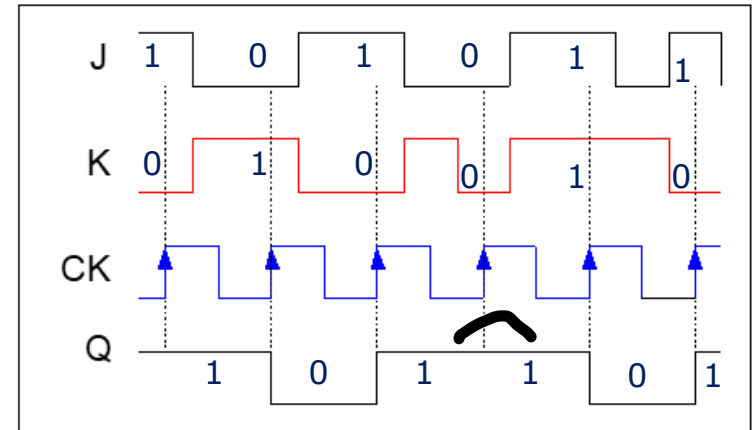

BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP D DISPARADOS POR FLANCO – FUNCIONAMIENTO

SIMBOLO LÓGICO
FLIP-FLOP D
DISPARADO POR FLANCO
ASCENDENTE

 



TABLA TRANSICIÓN ESTADOS
FLIP-FLOP D
DISPARADO POR FLANCO
ASCENDENTE

	D	CLK	Q_{t+1}
0	0	↑	0
1	1	↑	1

$$Q_{t+1} = D$$

ECUACIÓN CARACTERÍSTICA

CRONOGRAMA DE TIEMPO

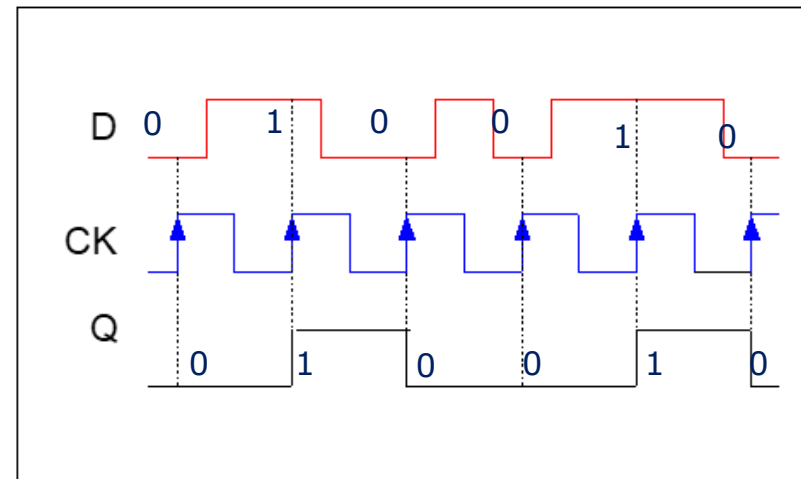

BIESTABLES SINCRONOS – FLIP-FLOP T DISPARADOS POR FLANCO – FUNCIONAMIENTO

SIMBOLO LÓGICO
FLIP-FLOP T
DISPARADO POR FLANCO
ASCENDENTE

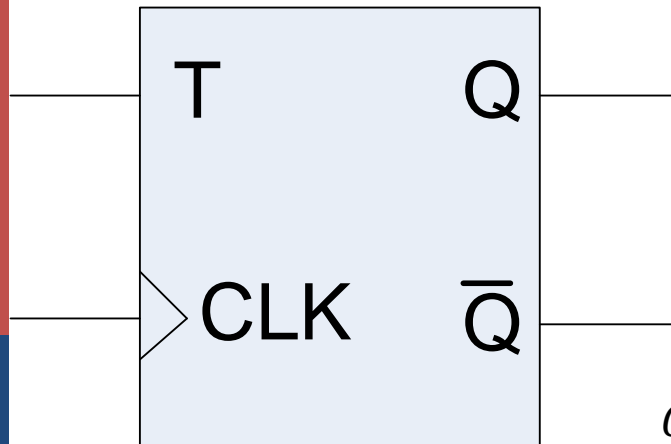



TABLA TRANSICIÓN ESTADOS
FLIP-FLOP D
DISPARADO POR FLANCO
ASCENDENTE

	T	CLK	Q_{t+1}
0	0	↑	Q
1	1	↑	Q'

$$Q_{t+1} = \overline{Q}_t T_t + Q_t \overline{T}_t$$


ECUACIÓN CARACTERÍSTICA

CRONOGRAMA DE TIEMPO

 


BIESTABLE SINCRONO CON ENTRADAS ASINCRONAS PRESET/CLEAR – FLIP-FLOP JK DISPARADOS POR FLANCO – FUNCIONAMIENTO

 SIMBOLO LÓGICO
FLIP-FLOP JK
DISPARADO POR FLANCO
DESCENDENTE




CRONOGRAMA DE TIEMPO

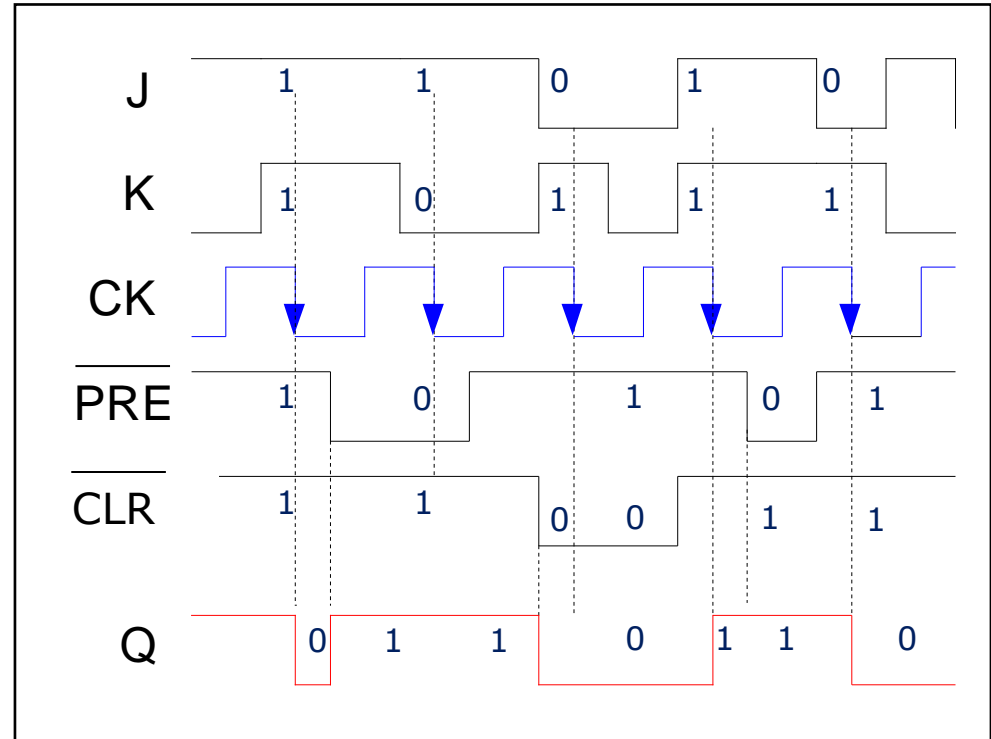


BIESTABLE ASINCRONO – LATCH RS – APLICACIÓN

- ❑ Circuito debounce (eliminador de rebote) en un interruptor mecánico mediante Latch RS.

 CIRCUITO INTERRUPTOR MECÁNICO
CON REBOTE
SIN CIRCUITO DEBOUNCE




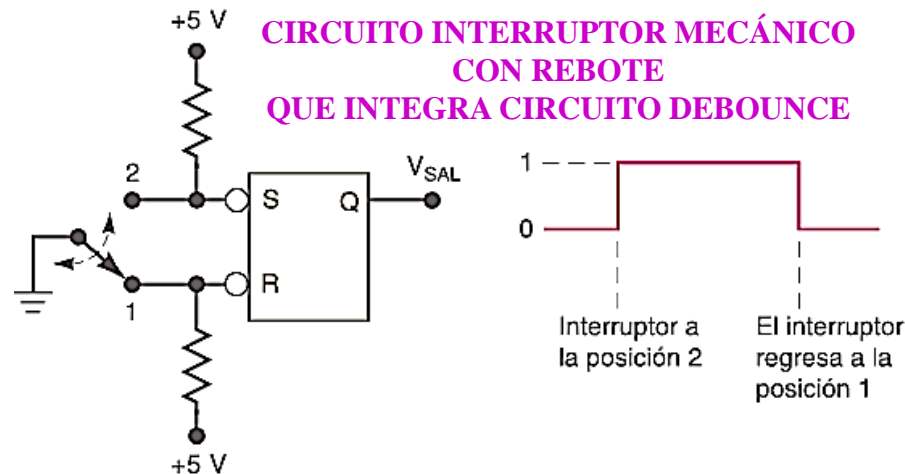CIRCUITO INTERRUPTOR MECÁNICO
CON REBOTE
QUE INTEGRA CIRCUITO DEBOUNCE



BIESTABLE ASINCRONO – LATCH RS – APLICACIÓN

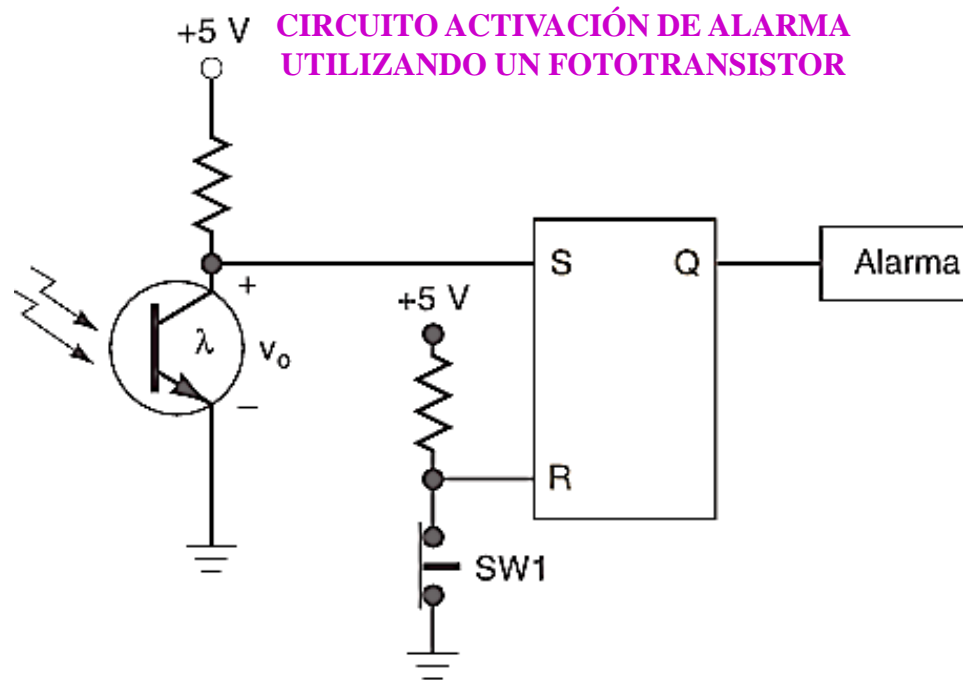- ❑ Activación de una alarma por interrupción de un haz de luz.



BIESTABLE SINCRONO – FLIP FLOP JK – APLICACIÓN

❑ Generador de secuencia.

